

Arquitecturas Avançadas de Computadores 2009/10



Guia de Laboratório II

Simulação ao nível estrutural do processador μRISC

Demonstração: 11/5/2010 e 12/5/2010

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Instituto Superior Técnico
Março de 2010

1 Objectivos

O objectivo deste trabalho é realizar uma simulação ao nível estrutural dos circuitos de **controlo e dados** do processador uRISC. As especificações deste processador foram definidas no enunciado do trabalho de laboratório anterior.

Neste trabalho, deverá continuar a admitir que cada instrução demora 4 ciclos de relógio a ser executada, ou seja, que o processador não usa um *pipeline*. Neste trabalho, fica ao critério dos alunos a adopção ou não da técnica de saltos retardados. Chama-se a atenção de que no trabalho de laboratório seguinte vai introduzir técnicas de resolução de conflitos de dados e controlo por *hardware* na descrição estrutural do processador desenvolvida neste segundo trabalho.

2 Simulação a nível estrutural

Tal como no 1º trabalho, o simulador estrutural pode ser desenvolvido em VHDL ou em C, podendo-se usar apenas as funções e componentes apresentadas na tabela 1.

<i>C/[VHDL]</i>	function	atraso	custo
XO2(a,b,z)	$z = a \oplus b$	5	6
XNO2(a,b,z)	$z = \neg(a \oplus b)$	5	6
NA2(a,b,z)	$z = \neg(a \& b)$	3	4
NA3(a,b,d,z)	$z = \neg(a \& b \& d)$	4	6
A2(a,b,z)	$z = a \& b$	5	6
A3(a,b,d,z)	$z = a \& b \& d$	6	8
NO2(a,b,z)	$z = \neg(a b)$	3	4
NO3(a,b,d,z)	$z = \neg(a b d)$	4	6
O2(a,b,z)	$z = a b$	5	6
O3(a,b,d,z)	$z = a b d$	6	8
NOT[1](a,z)	$z = \neg a$	2	2
MUX2(sel,a0,a1,z)	$z = (sel)?(a1) : (a0)$	6	12
LATCH_EN(en[able],d,q)	if ($en == 1 \& \& q! = d$) $q = d$	3	12

Tabela 1: Funções/componentes a utilizar na simulação estrutural.

Poderão ser usadas primitivas mais complexas, desde que sejam definidas a partir das primitivas descritas acima.

Para quem utilizar programação sequencial, a simulação a nível estrutural deverá ser feita em dois passos, por cada ciclo de relógio:

1. Uma avaliação, pela ordem devida, de toda a lógica combinatória definida com as primitivas enumeradas acima.
2. Uma avaliação da lógica sequencial, onde os valores são guardados nos registos.


Para a avaliação do trabalho, será considerada fundamental a frequência de funcionamento do processador, atendendo-se também à área de circuito ocupada.

3 Relatório

O relatório deverá incluir um esquema dos circuitos de dados e de controlo do processador, e descrever brevemente, justificando, as opções de projecto que foram tomadas. Deverá também incluir estatísticas com os tempos de execução dos programas utilizados para a demonstração do funcionamento do simulador. O relatório não deve exceder as 15 páginas, com excepção dos apêndices.

4 Exemplo

 Considere o exemplo de um contador, cujo esquema é o seguinte:



Este contador pode ser “realizado” em C com o seguinte código:

```
#include <stdio.h>
#include "defines.h"

/* Valores de registos devem ser inicializados */

static bit Q[4] ;
static bit D[4] ;

void init_ffs() {
    int i;

    for(i=0; i<4; i++)
        Q[i] = ZERO();
}

void
contador_estrutural_combinatorio()
{
    bit r0,r1;
    int i; /* Variavel de iteracao */
```

```

bit one;

one = ONE(); /* Inicializacao de bits - primitivas ONE() e ZERO() */

XO2(Q[0],one,D[0]);

XO2(Q[0],Q[1],D[1]);

A2(Q[1],Q[0],r0);
XO2(Q[2],r0,D[2]);

A2(Q[2],r0,r1);
XO2(Q[3],r1,D[3]);

for(i=0; i<4; i++) {
    LATCH\_EN(1,D[i],Q[i]);
}
}

void
contador_estrutural(void)
{
    contador_estrutural_combinatorio();
    activate_clock(); /* Aqui e' dado o impulso de relógio */
}

main() {
    init_ffs();
    while (1) {
        contador_estrutural();

        printf("%d %d %d %d\n",
            IS_ONE(Q[3]),
            IS_ONE(Q[2]),
            IS_ONE(Q[1]),
            IS_ONE(Q[0]));
    }
}

```

ou em VHDL com o seguinte código (contador.vhd):

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.gates.all;

entity contador is
    port(
        reset : in STD_LOGIC;
        clk   : in STD_LOGIC;
        OutPut : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end contador;

architecture contador of contador is
    signal Q, D : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    signal one, zero, r0, r1 : STD_LOGIC;
    signal enable : STD_LOGIC;

begin
    one <= '1';
    zero <= '0';
    enable <= '1';

    xor21 : xo2
    port map (
        A => Q(0),
        B => one,
        Z => D(0)
    );

    xor22 : xo2
    port map (
        A => Q(0),
        B => Q(1),
        Z => D(1)
    );

    a21 : a2
    port map (
```

```

        A => Q(1),
        B => Q(0),
        Z => r0
    );
xor23 : xo2
port map (
    A => Q(2),
    B => r0,
    Z => D(2)
);
a22 : a2
port map (
    A => Q(2),
    B => r0,
    Z => r1
);
xor24 : xo2
port map (
    A => Q(3),
    B => r1,
    Z => D(3)
);

FF_Out0 : ffe port map (
    CLK => CLK,
    Reset => reset,
    Enable => enable,
    D => D(0),
    Q => Q(0)
);
FF_Out1 : ffe port map (
    CLK => CLK,
    Reset => reset,
    Enable => enable,
    D => D(1),
    Q => Q(1)
);
FF_Out2 : ffe port map (
    CLK => CLK,
    Reset => reset,

```

```

        Enable => enable,
        D => D(2),
        Q => Q(2)
    );
    FF_Out3 : ffe port map (
        CLK => CLK,
        Reset => reset,
        Enable => enable,
        D => D(3),
        Q => Q(3)
    );

    OutPut <= Q;
end contador;

```

e o *Teste Bench* (contador_TB.vhd):

```

library ieee;
use work.gates.all;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity contador_tb is
end contador_tb;

architecture TB_ARCHITECTURE of contador_tb is
    -- Component declaration of the tested unit
    component contador
    port(
        reset : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        OutPut : out std_logic_vector(3 downto 0) );
    end component;

    -- Stimulus signals - signals mapped to the input and inout ports of tested
ty
    signal reset : std_logic;
    signal clk : std_logic;
    -- Observed signals - signals mapped to the output ports of tested entity

```



```

    signal OutPut : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    -- Unit Under Test port map
    UUT : contador
        port map (
            reset => reset,
            clk => clk,
            OutPut => OutPut
        );

    CLK_GEN: process
    begin
        clk <= '0';
        wait for 20ns;
        clk <= '1';
        wait for 20ns;
    end process;

    RST_GEN: process
    begin
        reset <= '0';
        wait for 30ns;
        reset <= '1';
        wait for 40ns;
        reset <= '0';
        wait;
    end process;

end TB_ARCHITECTURE;

configuration TESTBENCH_FOR_contador of contador_tb is
    for TB_ARCHITECTURE
        for UUT : contador
            use entity work.contador(contador);
        end for;
    end for;
end TESTBENCH_FOR_contador;

```